
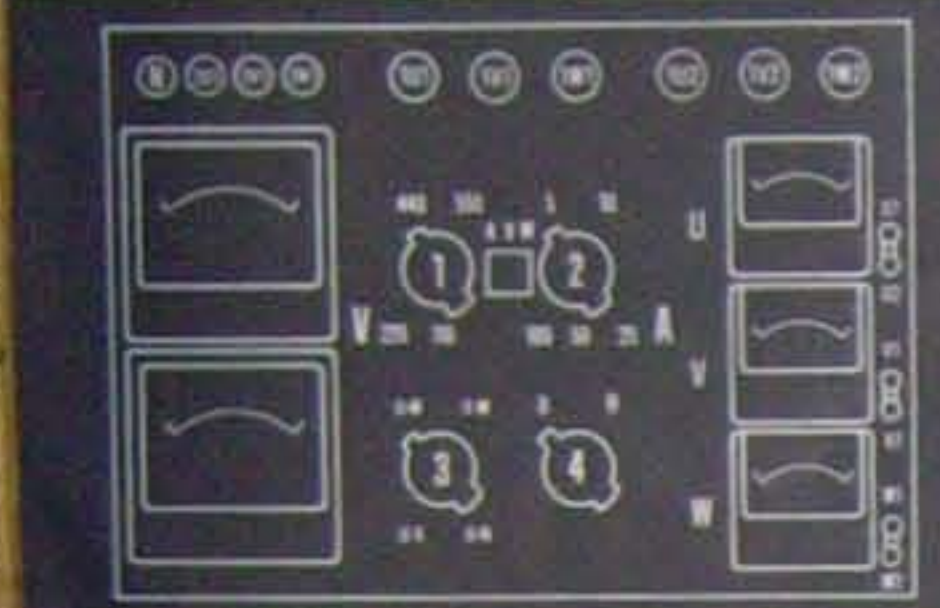
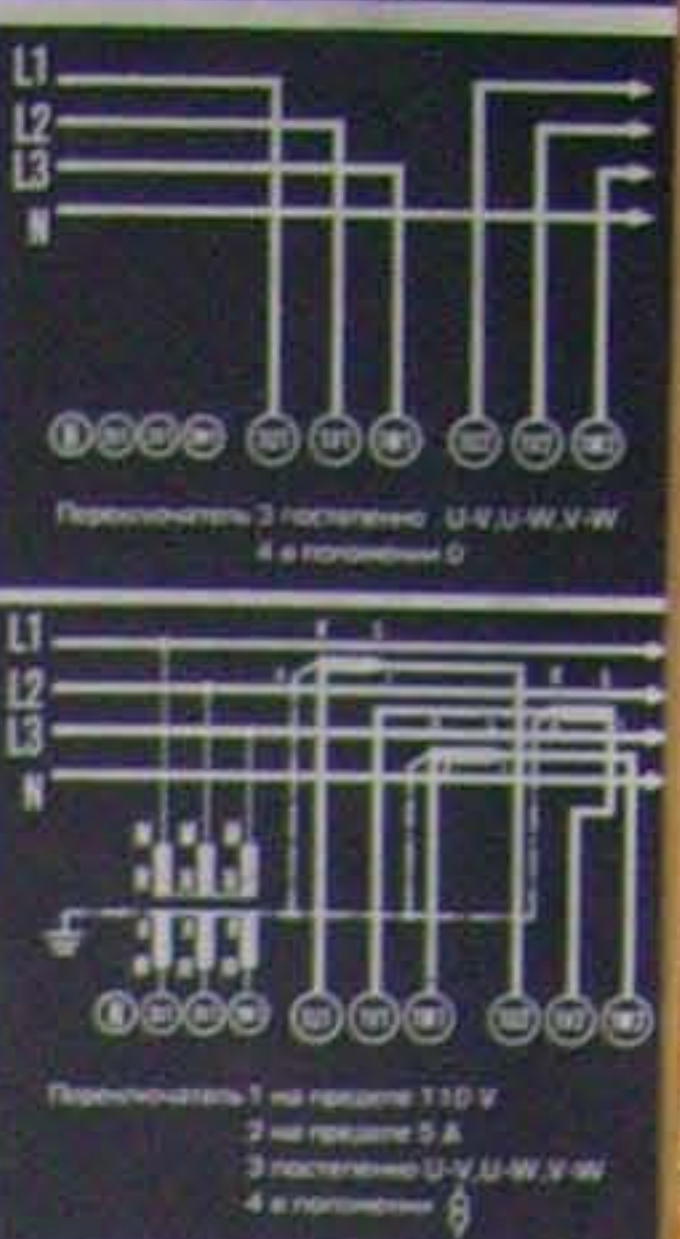
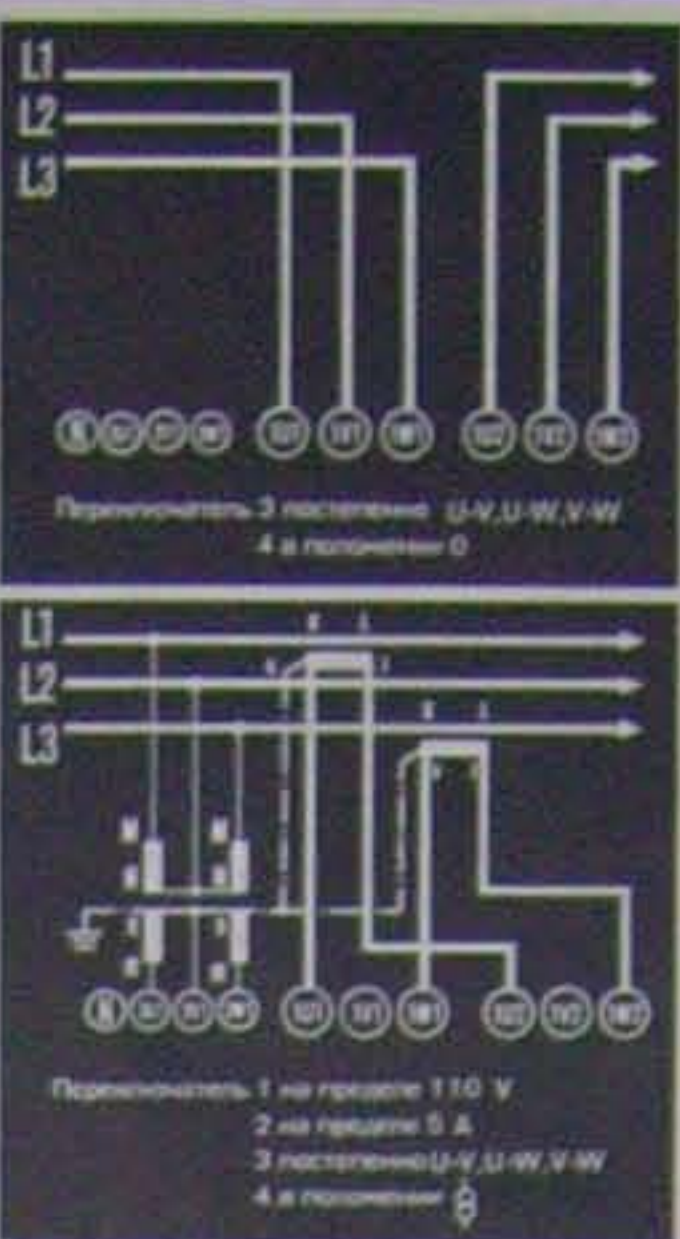
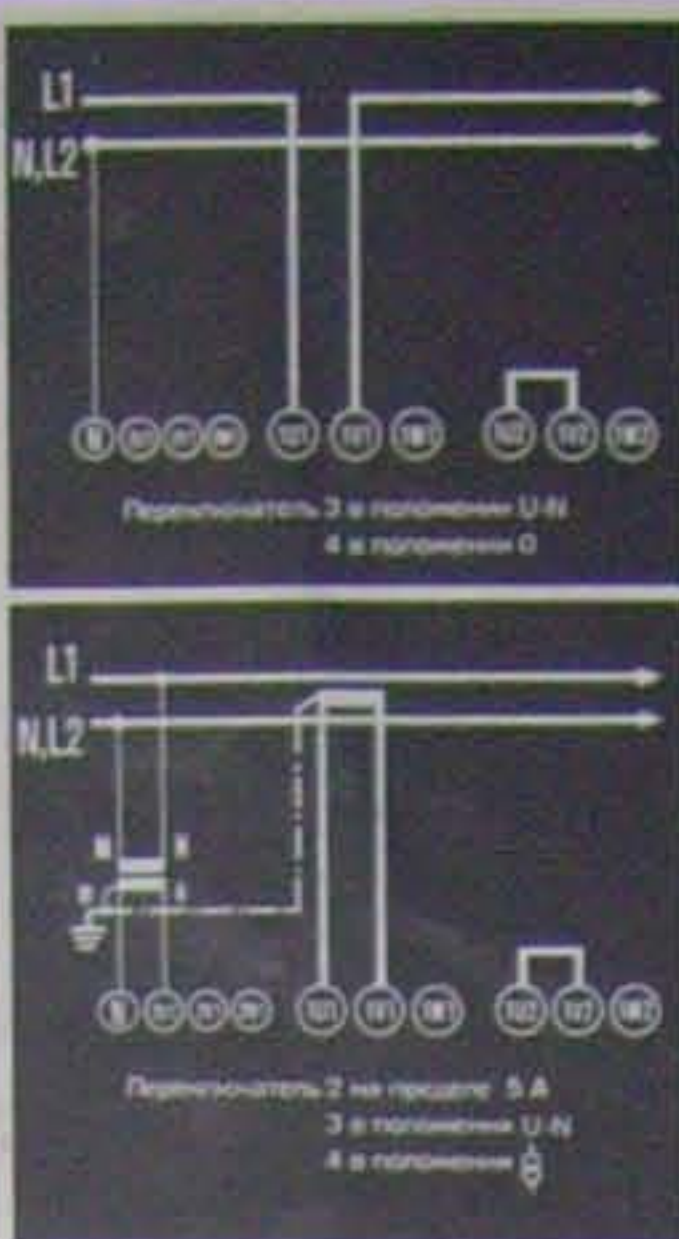
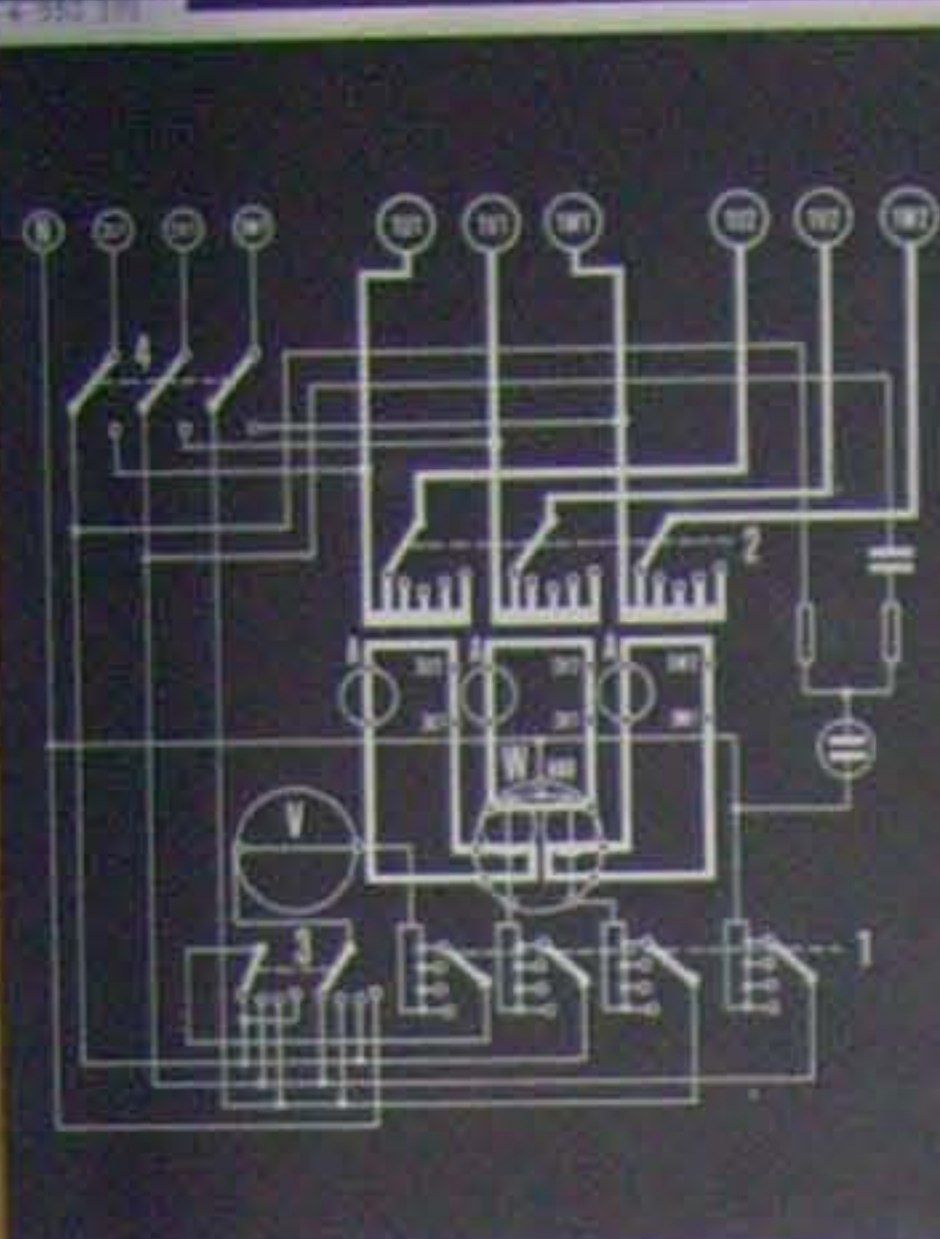


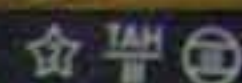ПЕРЕНОСНЫЙ КОМПЛЕКТ ТИПА QN 10 (QN 11) ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ, ТОКА И МОЩНОСТИ



Перед присоединением проводов установите переключатели 1 и 4 как указано для отдельных схем включения. Переключатель 1 и 2 в течение измерения переключаются от своего высшего предела постепенно на более низкие по степени отклонения стрелки приборов.


Настоящие значения измеренной величины получаем умножив значение указаний прибора соответствующей постоянной указанной в окошке между переключателями 1 и 2. Во время измерения однофазной мощности надо еще это значение умножить на 0,5, у реактивной мощности $\sqrt{3}/2$ и у трехпроводного включения с трансформаторами 1,5.

Если применяем отдельные измерительные трансформаторы, то умножаем постоянные в окошке на их переводы.

Лампа теплого разряда светит только при правильной последовательности фаз L1-L2-L3.

На клеммах U, V, W выведены вторичные цепи трансформаторов тока.

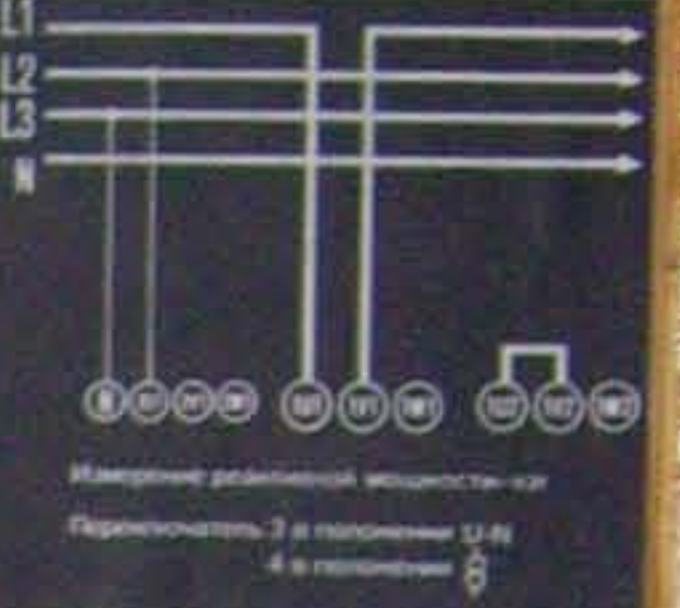(Возможность присоединения регистрирующего прибора).



N 2U1 2V1

1U1 1V1 1W1

1U2 1V2 1W2



GARANTIESCHEIN





Meira Blansko

Gerätyp: QN 10
Bereich: 250V
Erzeugerfirma: S. K. K. K.
Geprüfter Name: S. K. K. K.
Prüfung: 15.10.1977
Ort: 25.10.1977

QUALITÄTSCERTIFIKAT

Das Erzeugnis wird garantiert, dass die Qualität des Gerätes den anerkannten technischen Anforderungen, sowie der DIN EN 60071 und 60072 entspricht.

Meira Blansko

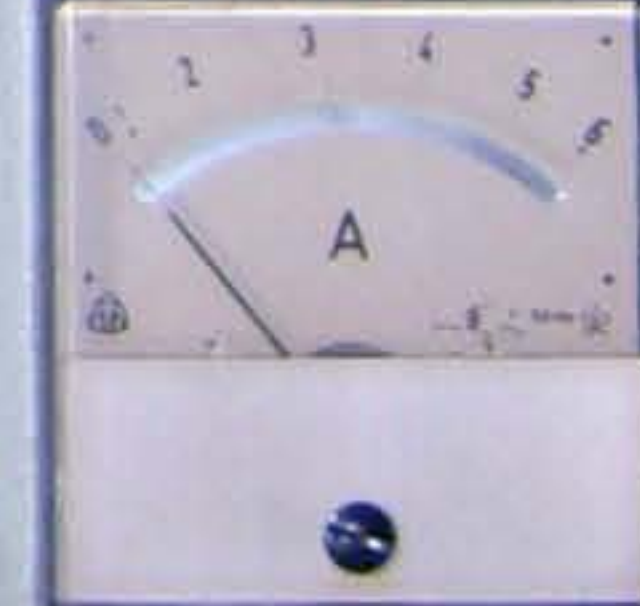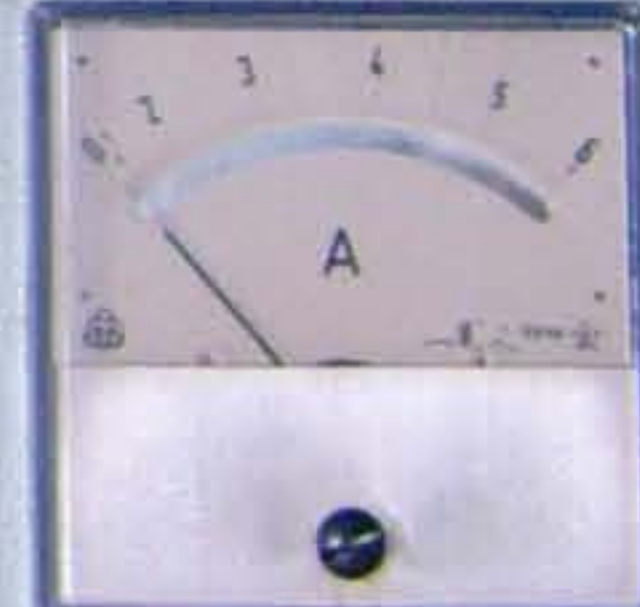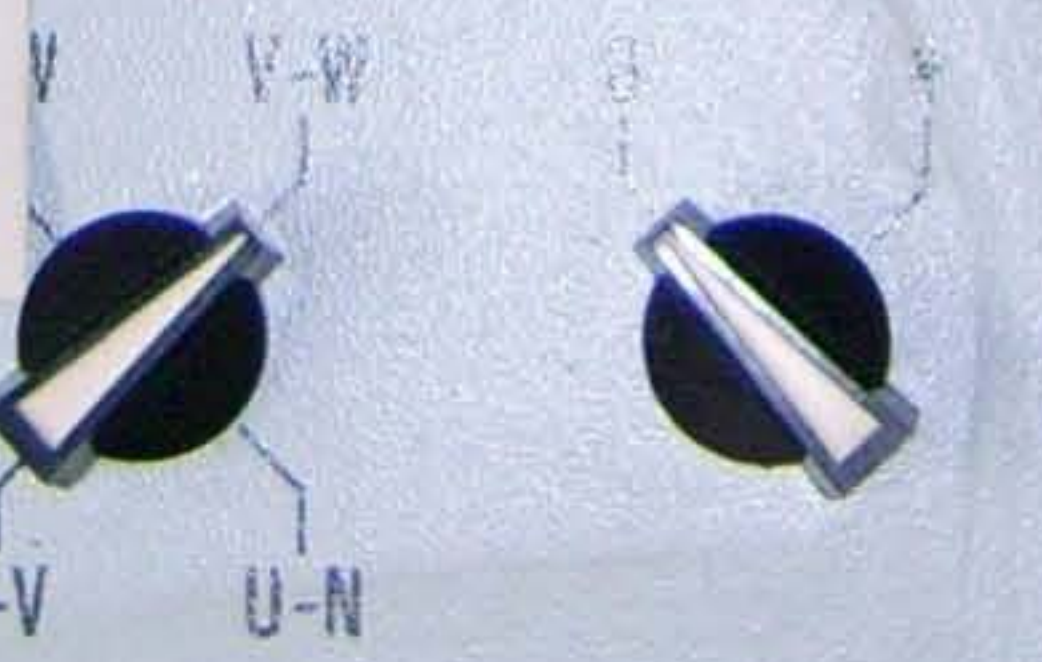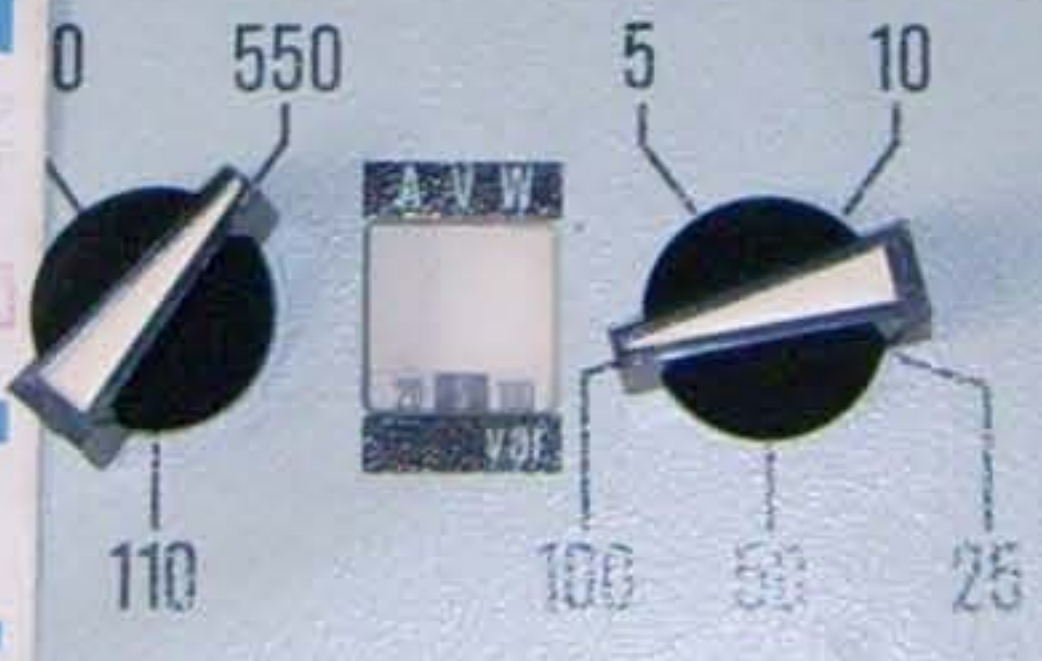

QN 10



N 2U1 2V1 2W1



1U1



1V1



1W1



1U2



1V2



1W2



U



U1

U2



V1

V2



QN 10



V

W




W1

W2



Модель 550-110


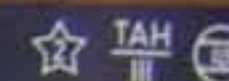
ПЕРЕНОСНЫЙ КОМПЛЕКТ ТИПА QN 10 (QN 11) ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ, ТОКА И МОЩНОСТИ




ОДНОФАЗНЫЕ ВКЛЮЧЕНИЯ

ТРЕХФАЗНЫЕ ВКЛЮЧЕНИЯ - 3 ПРОВОДНИКА


ТРЕХФАЗНЫЕ ВКЛЮЧЕНИЯ - 4 ПРОВОДНИКА

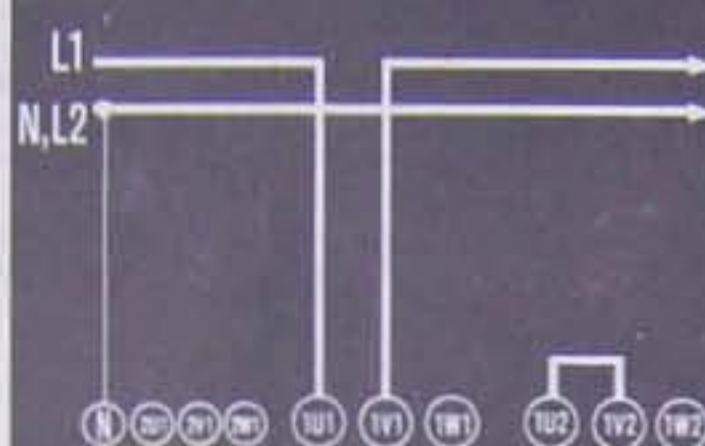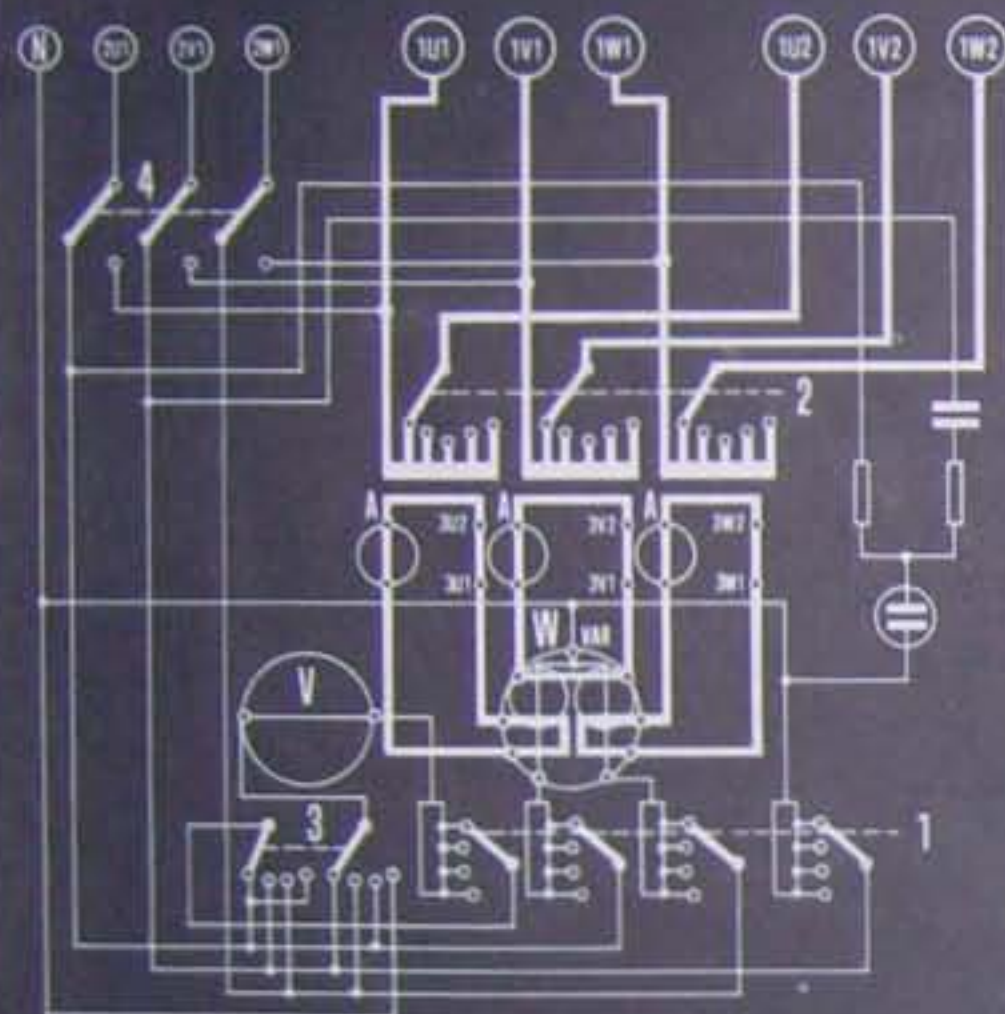

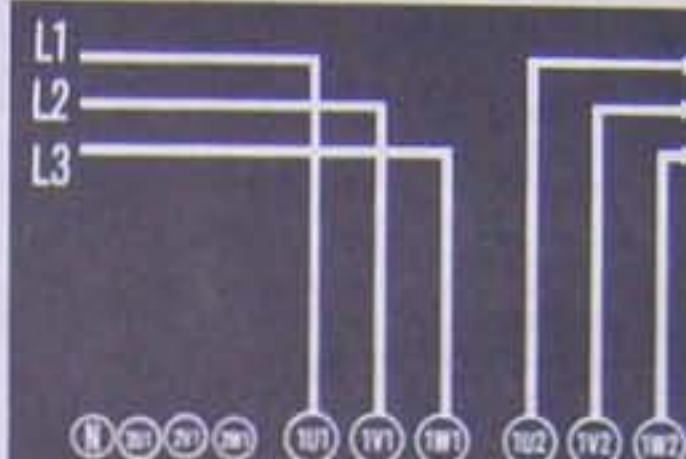
Переключатель 3 в положении U-N
4 в положении 0



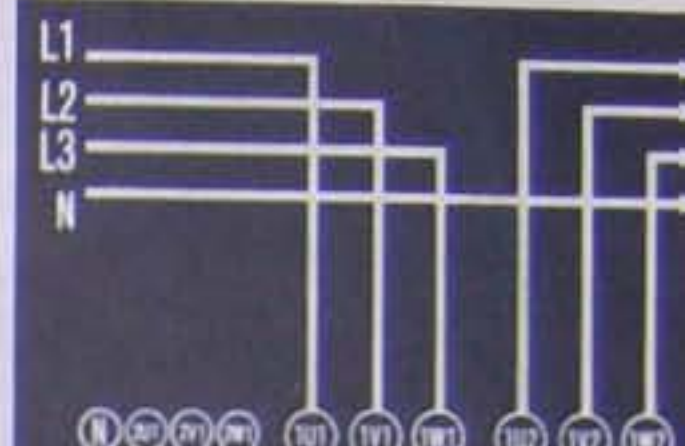
Переключатель 3 постепенно U-V, U-W, V-W
4 в положении 0



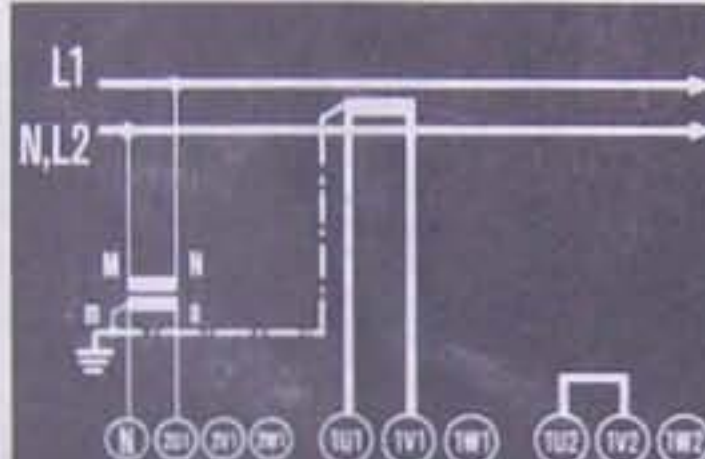
Переключатель 3 постепенно U-V, U-W, V-W
4 в положении 0



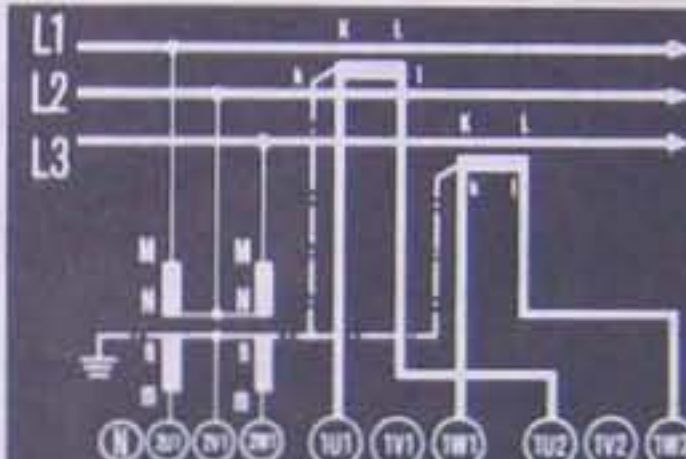
Переключатель 2 на пределе 5 А
3 в положении U-N
4 в положении 0



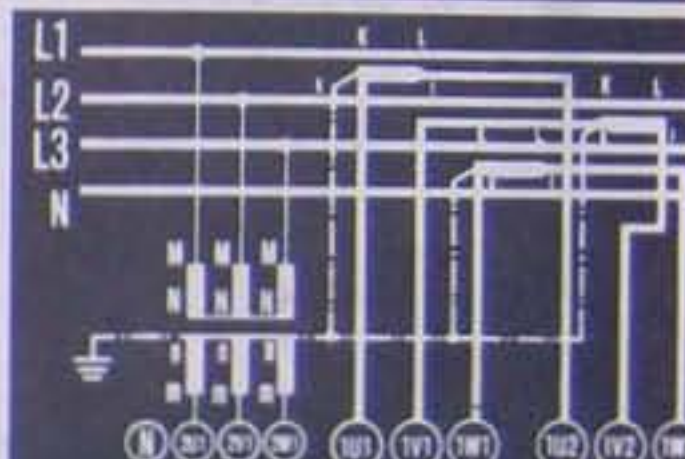Переключатель 1 на пределе 110 В
2 на пределе 5 А
3 постепенно U-V, U-W, V-W
4 в положении 0



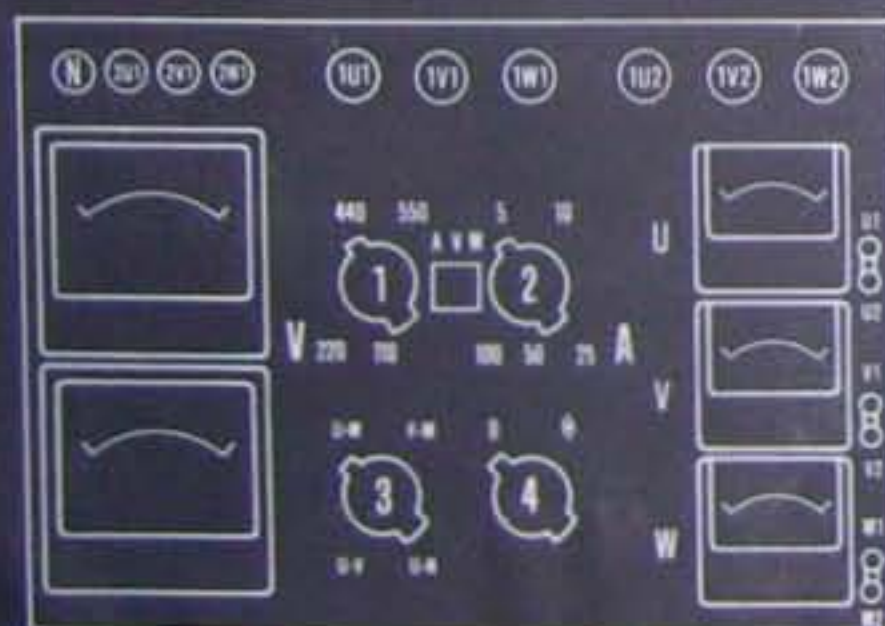Переключатель 1 на пределе 110 В
2 на пределе 5 А
3 постепенно U-V, U-W, V-W
4 в положении 0




Перед присоединением подводов установим переключатели 1 и 4 как указано для отдельных схем включения. Переключатели 1 и 2 в течении измерения переключаются от самого высокого предела постепенно на более низкие по степени отклонений стрелок приборов.

Настоящее значение измеряемой величины получим умножением значения указания прибора соответствующей постоянной указанной в ономме между переключателями 1 и 2. Во время измерения однофазной мощности надо еще это значение умножить на 0,5, у реактивной мощности $\sqrt{3}/2$ и у трехпроводного включения с трансформаторами 1,5.

Если применяем отдельные измерительные трансформаторы, то умножаем постоянные в ономме на их переводы.

Лампа тлеющего разряда светит только при правильной последовательности фаз L1-L2-L3.

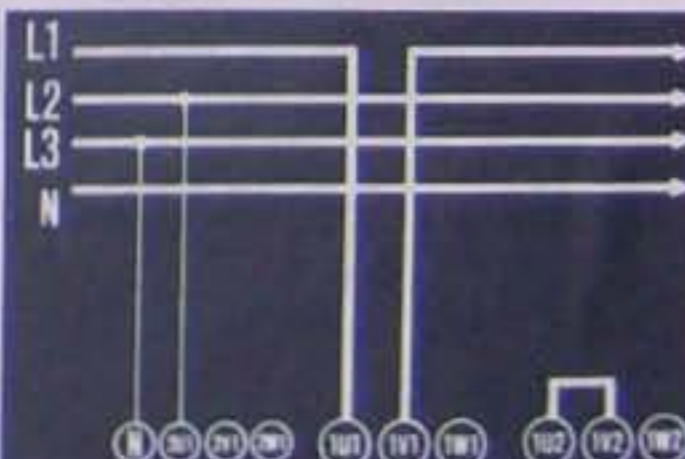На зажимах U, V, W выведены секундарные цепи трансформаторов тока. (Возможность присоединения регистрирующего прибора).



Измерение реактивной мощности - var
Переключатель 3 в положении U-N
4 в положении 0